

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Licenciatura em Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores

e

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores



1.º Trabalho Prático de Arquitetura de Computadores

Estudo de um processador

26 de março de 2020

Objetivos

Este trabalho prático tem como principal objetivo o estudo do funcionamento de um processador. Neste contexto, são abordadas as problemáticas da codificação de um ISA, o projeto do decodificador de instruções para a unidade de controlo do processador e a codificação de programas usando a linguagem máquina.

1 Descrição da arquitetura

O processador considerado neste trabalho é de ciclo único e implementa uma arquitetura Harvard a 8 bits, em que as memórias de dados e de código contêm, 256 e 1024 posições, respetivamente, conforme apresentado na Figura 1.

A microarquitetura subjacente inclui oito registos de uso geral (r_0, r_1, \dots e r_7), uma Unidade Lógica e Aritmética (em inglês, *Arithmetic and Logic Unit* - ALU) capaz de realizar quatro operações, conforme se ilustra na Figura 3, e um registo de estado do processador (em inglês, *Processor Status Register* - PSR) que disponibiliza o indicador de resultado igual a zero (z).

A Tabela 1 apresenta o conjunto de instruções suportado pela arquitetura, codificadas com doze bits, em que:

- rx, ry e rz representam um dos registos de uso geral do processador ($r_0, r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6, r_7$);
- $imm3$ simboliza o valor de um número natural, codificado com 3 bits;
- $imm6$ simboliza o valor de um número natural, codificado com 6 bits;
- $offset8$ simboliza o valor de um número inteiro, codificado com 8 bits, que é usada como parte de menor peso na síntese do endereço relativo de memória (os outros bits correspondem ao bit de sinal).

Instrução	Descrição	
ldr $rx, [ry, imm3]$	Transfere para rx o conteúdo da posição de memória cujo endereço é definido pela soma do conteúdo de ry com a constante $imm3$.	$rx \leftarrow mem[ry + imm3]$
str $rx, [ry]$	Transfere o conteúdo de rx para a posição de memória cujo endereço é definido pelo conteúdo de ry .	$mem[ry] \leftarrow rx$
mov $rx, imm6$	Carrega o valor da constante $imm6$ no registo rx .	$rx \leftarrow imm6$
add rx, ry, rz	Adiciona o conteúdo de rz ao conteúdo de ry , colocando o resultado em rx e atualiza o registo PSR com a informação da <i>flag Z</i> gerada na ALU.	$rx \leftarrow ry + rz$ e atualiza PSW
cmp rx, ry	Subtrai o conteúdo de ry ao conteúdo de rx e atualiza o registo PSR com a informação da <i>flag Z</i> gerada na ALU.	$rx - ry$ e atualiza PSW
lsr $rx, ry, imm3$	Desloca o conteúdo de ry para a direita de $imm3$ bits e guarda o resultado em rx . Atualiza o registo PSR com a informação da <i>flag Z</i> gerada na ALU.	$rx \leftarrow ry \gg imm3$ e atualiza PSW
b $offset8$	Muda a execução para o endereço resultante da adição ao PC da constante $offset8$.	$PC \leftarrow PC + offset8$
bne rx	Quando a <i>flag Z</i> apresenta o valor 0, muda a execução para o endereço definido pelo conteúdo de rx .	$PC \leftarrow (Z == 0) ? rx : PC + 1$

Tabela 1 – Conjunto de instruções do processador.

Na Tabela 2 apresentam-se os códigos incompletos das instruções do ISA (*opcodes*).

Instrução	<i>opcode</i>
ldr $rx, [ry, imm3]$	1??
str $rx, [ry]$	1??
mov $rx, imm6$	011
add rx, ry, rz	0??
cmp rx, ry	0??
lsr $rx, ry, imm3$	0??
b $offset8$	110
bne rx	101

Tabela 2 – Códigos incompletos das instruções do ISA.

2 Trabalho a realizar

Respeitando o ISA e a microarquitetura apresentados, pretende-se completar o projeto do processador proposto e utilizá-lo para executar um programa. Para tal, devem ser realizadas três tarefas.

2.1 Codificação das instruções do ISA

- Complete os *opcodes* apresentados na Tabela 2, por forma a ser possível realizar todas as operações usando como ALU o circuito apresentado na Figura 3.
- Apresente o mapa de codificação das instruções, tendo em conta os *opcodes* definidos para a alínea anterior e o diagrama de blocos do processador apresentado na Figura 1.

2.2 Projeto do decodificador de instruções

- Apresente, numa tabela, o valor lógico das saídas do subcircuito *Instruction Decoder* do processador, descrito na Figura 1, para cada uma das instruções indicadas na Tabela 1. Explique os casos de indiferença (*don't care*) e as saídas obtidas diretamente do código da instrução.
- Determine o conteúdo da ROM utilizada na implementação para o Logisim do subcircuito *Instruction Decoder*. Preencha a ROM com essa informação.

2.3 Teste da arquitetura

Considere a seguinte sequência de instruções, que deverá utilizar para testar o funcionamento do processador utilizando a aplicação Logisim.

```
mov  r0, 0
mov  r1, 0
mov  r2, 4
mov  r4, 1
ldr  r3, [r0, 0]
add  r1, r1, r3
add  r0, r0, r4
cmp  r0, r2
bne  r2
lsr  r1, r1, 2
str  r1, [r2]
b    0
```

- Codifique as instruções apresentadas e, no Logisim, carregue-as na memória de código do processador. Carregue também as primeiras quatro posições da memória de dados com valores à sua escolha.
- Execute o troço de código no Logisim e registe, para cada uma das instruções, as alterações ocorridas nos registos do processador (r0-r7, PC e PSR) e na memória de dados.

3 Avaliação

O trabalho deve ser realizado em grupo, conta para o processo de avaliação da unidade curricular e tem a duração de duas semanas.

A apresentação da solução proposta por cada grupo será feita em data a combinar com o docente responsável pela lecionação das aulas da respetiva turma.

Após esta apresentação, cada grupo deverá entregar o relatório do trabalho ao docente, no qual deve constar:

- Uma descrição sucinta da solução proposta, acompanhada dos esquemas de todos os circuitos e subcircuitos desenvolvidos;
- As conclusões.

4 Diagramas de blocos

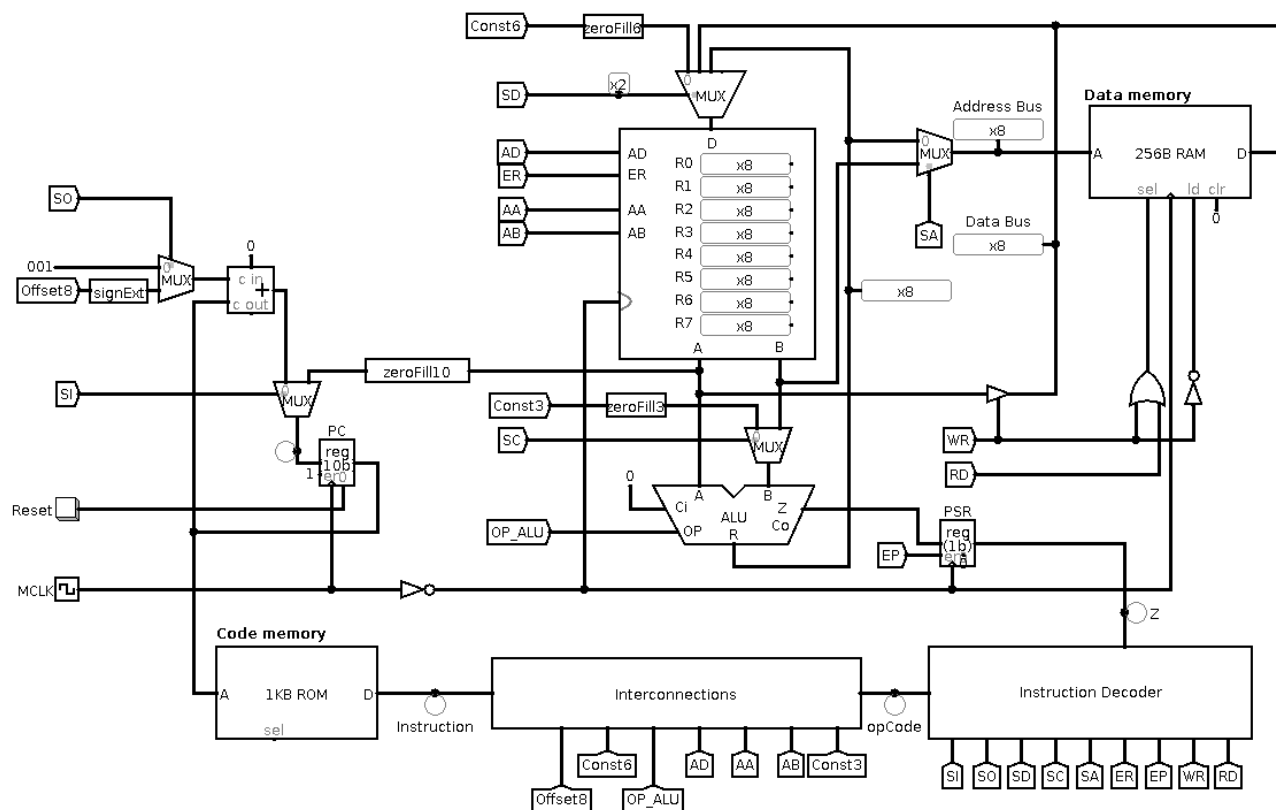


Figura 1 – Diagrama de blocos do processador.

 


Figura 2 – Diagrama de blocos do banco de registos.

 


Figura 3 – Diagrama de blocos da ALU.